

| | |
|---------|---------|
| 实验报告成绩: | 成绩评定日期: |
|---------|---------|

2022 ~ 2023 学年秋季学期

《计算机系统》必修课

课程实验报告



班级：人工智能 2001 班

组长：刘小龙

组员：王怡正 李鸣骁

报告日期：2022.1.2

目录

| | |
|----------------------|----|
| 1. 实验设计 | 3 |
| 1.1 小组成员工作量划分 | 3 |
| 1.2 总体设计 | 3 |
| 1.3 运行环境及工具 | 3 |
| 2. 流水线各个阶段的说明 | 5 |
| 2.1 IF 模块 | 5 |
| 2.2 ID 模块 | 5 |
| 2.3 EX 模块 | 8 |
| 2.4 MEM 模块 | 9 |
| 2.5 WB 模块 | 10 |
| 2.6 CTRL 模块 | 11 |
| 2.7 HILO 寄存器模块 | 11 |
| 3. 实验感受及建议 | 12 |
| 3.1 刘小龙部分 | 12 |
| 3.2 王怡正部分 | 12 |
| 3.3 李鸣骁部分 | 13 |
| 4. 参考资料 | 13 |

1. 实验设计

1.1 小组成员工作量划分

| 姓名 | 任务分工 | 任务量占比 |
|-----|--|-------|
| 刘小龙 | 添加算术运算、数据移动、逻辑、跳转、访存指令，参与实现 hilo 寄存器、参与实现 stall | 50% |
| 王怡正 | 主要负责在流水线中添加 stall 相关指令，参与 hilo 的相关指令，参与实验报告的编写 | 25% |
| 李鸣骁 | 主要负责在流水线中添加 hilo 相关指令，参与实现 stall 的相关指令，参与实验报告的编写 | 25% |

1.3 运行环境及工具

运行环境：装有 Vivado 的 Linux 服务器。FPGA 的 Family 为 Artix 7，Package 为 fbg676，型号为 xc7a200tfbg676-2。

编程工具：使用 VSCode 编写代码，使用 Vivado 模拟仿真，使用 git 进行版本管理，使用 GitHub 搭建项目仓库。

1.2 总体设计

项目包括 IF.v, ID.v, EX.v, MEM.v, WB.v, hi_lo_reg.v, mycpu_core.v, mycpu_top.v, 这部分搭建了一条流水线的基本框架; 及位于/lib 目录下的 alu.v, decoder_2_4.v, decoder_5_32.v, decoder_6_64.v, defines.vh, div.v, mmu.v, regfile.v, 这部分构建了 ALU 和寄存器, 定义了包含总线宽度信息在内的头文件; 及位于/lib/mul 目录下的 add.v, fa.v, mul.v, 这部分实现了乘法的运算。

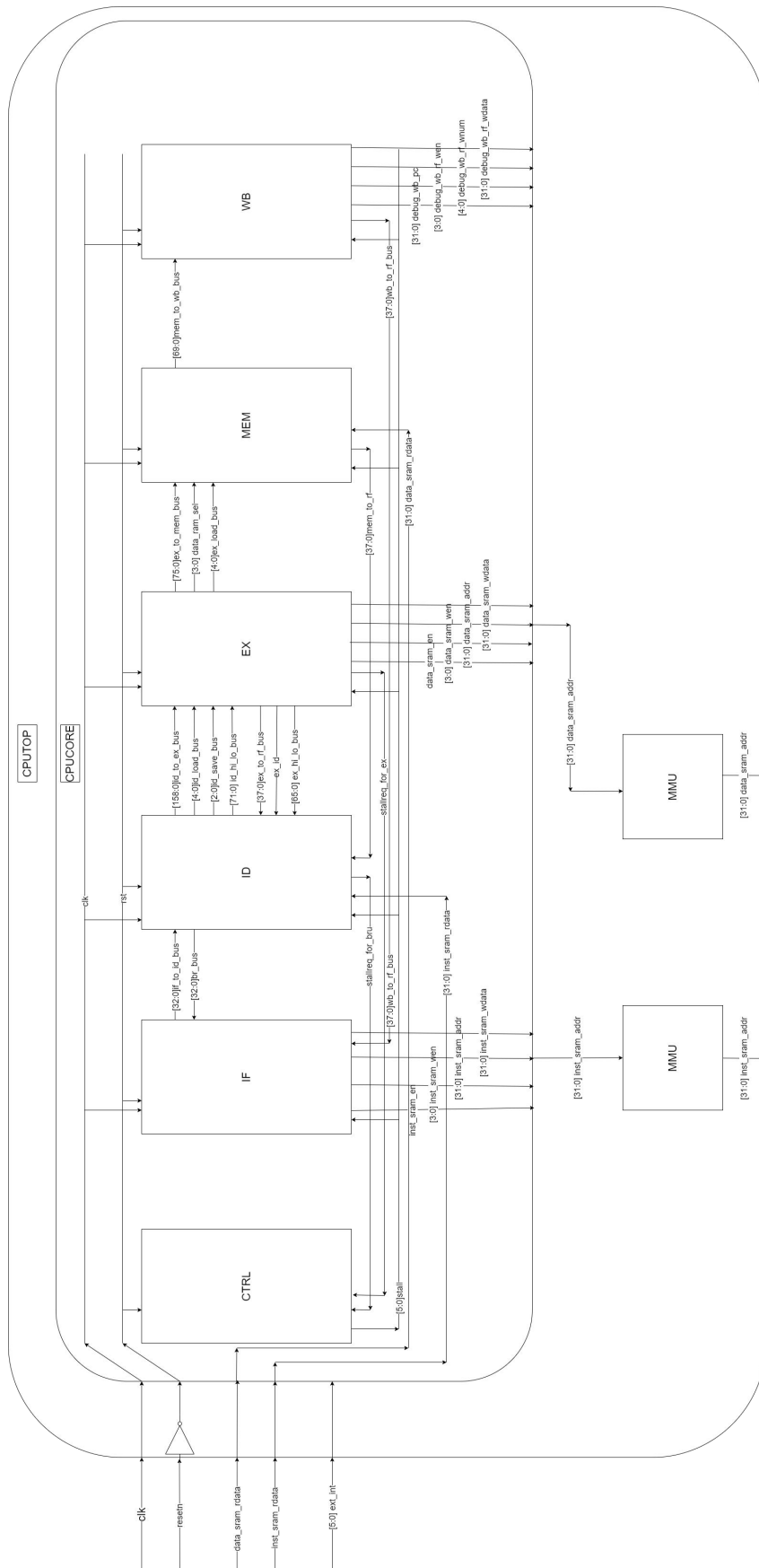


图 1 CPU 流水线示意图

2. 流水线各个阶段的说明

2.1 IF 模块

整体说明：取指令，控制指令延迟槽和跳转指令。接口如图所示。

功能说明：

首先，IF 段会输入时钟信号和复位信号，如果复位信号为真，则复位 pc 值。然后，再判断暂停信号 stall，如果 stall 的值为 1，则暂停延迟槽，即让下一条指令的 pc 值等于当前的 pc 值。再然后，判断 br_bus 的值，若需要跳转，则取出 br_bus 中的地址值赋给 next_pc，然后再把 next_pc 赋给 pc_reg，否则，pc_reg 值为当前 next_pc 的值，next_pc 值还需要加 4。最后，将 pc_reg 的地址发给指令内存，从指令内存中得到相应的 pc 地址对应的值并发给 ID 段。

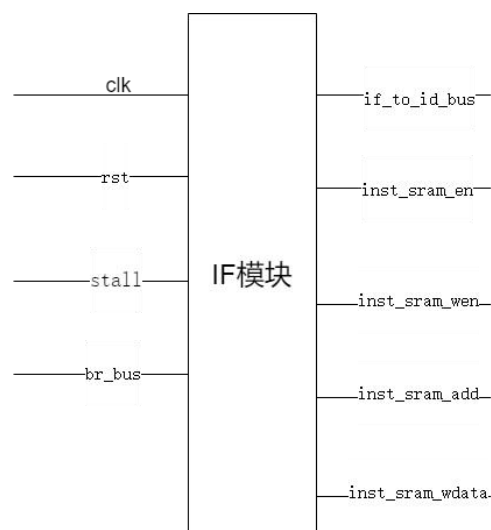


表 1 IF 模块输入输出

| 序号 | 接口名 | 宽度 | 输入/输出 | 作用 |
|----|-----------------|----|-------|------------------|
| 1 | clk | 1 | 输入 | 时钟信号 |
| 2 | rst | 1 | 输入 | 复位信号 |
| 3 | stall | 6 | 输入 | 暂停信号，控制指令是否暂停 |
| 4 | br_bus | 33 | 输入 | 分支跳转信号，控制延迟槽是否跳转 |
| 5 | if to id bus | 33 | 输出 | IF 段到 ID 段的数据总线 |
| 6 | inst_sram_en | 1 | 输出 | 读写使能信号 |
| 7 | inst_sram_wen | 4 | 输出 | 写使能信号 |
| 8 | inst_sram_addr | 32 | 输出 | 存放指令寄存器的地址 |
| 9 | inst_sram_wdata | 32 | 输出 | 存放指令寄存器的数据 |

2.2 ID 模块

整体说明：

对指令进行译码，将结果传给 EX 段，实现寄存器读写，处理数据相关。接口下图所示。

表 2 ID 模块输入输出

| 序号 | 接口名 | 宽度 | 输入 / 输出 | 作用 |
|----|------------------|-----|---------|------------------------|
| 1 | clk | 1 | 输入 | 时钟信号 |
| 2 | rst | 1 | 输入 | 复位信号 |
| 3 | stall | 6 | 输入 | 暂停信号，控制指令是否暂停 |
| 4 | stallreq | 1 | 输出 | 暂停请求信号 |
| 5 | if_to_id_bus | 33 | 输入 | IF 段到 ID 段的数据总线 |
| 6 | inst_sram_rdata | 1 | 输入 | 读写使能信号 |
| 7 | ex_id | 1 | 输入 | 写使能信号 |
| 8 | wb_to_rf_bus | 38 | 输入 | WB 段存放在寄存器的数据 |
| 9 | ex_to_rf_bus | 38 | 输入 | EX 段存放在寄存器的数据 |
| 10 | mem_to_rf_bus | 38 | 输入 | MEM 段存放在寄存器的数据 |
| 11 | ex_hi_lo_bus | 66 | 输入 | EX 段存放在 hilo 寄存器的数据的总线 |
| 12 | id_hi_lo_bus | 72 | 输出 | ID 段存放在 hilo 寄存器的数据的总线 |
| 13 | id_load_bus | 5 | 输出 | ID 段执行 load 命令的数据总线 |
| 14 | id_save_bus | 3 | 输出 | ID 段执行 save 命令的数据总线 |
| 15 | stallreq_for_bru | 1 | 输出 | 执行 load 命令时的暂停请求 |
| 16 | id_to_ex_bus | 159 | 输出 | ID 段到 EX 段的数据总线 |
| 17 | br_bus | 33 | 输出 | 分支跳转信号，控制延迟槽是否跳转 |

功能说明：

ID 段的执行比较复杂，下面我们分成几部分来分别细述。


第一部分 流水线暂停的判断与实现

ID 段收到来自 CTRL 模块的 stall 值后会判断 stall 的值，当对应 ID 段的部分的 stall 的值为 0 时，也就说明没有流水线暂停，那就将 IF 段传给 ID 段的

if_to_id_bus 正常地赋值给

if_to_id_bus_r，然后就可以进行接下来的译码、取操作数的部分。但是如果判断到 stall 的值的对应的 ID 段的部分是 1，也就是说此刻发生了访存冲突，需要读取的寄存器中的值还没有获得，还需要在下一个周期才可以从内存中读取出来，且无法通过数

 据前递解决，则现在需要对流水线的 ID 段进行暂停一个周期，在下个周期获得需要读取的值后再发给 ID 段。当判断到暂停后就将 if_to_id_bus_r 置为 0，本周周期停止，下个周期再恢复正常。由于 if_to_id_bus 不包含指令值，指令的



值即 inst 值是在 ID 段时根据上个周期的 IF 段中的 pc 值从内存中读取到的，是直接从内存获取的，因此 inst 值并没有被置为 0，因此还需要把当前时刻的 inst 值保存一个周期，下一个周期再使用当前周期的 inst 值，这样才能保证 ID 段和之后所有部分的指令的 pc 值和 inst 值是相互匹配的。

第二部分 指令的译码

一般指令：先依据指令中的特征字段区分指令，同时激活相应的指令对应的 inst_**变量，表示是哪一条指令。根据译码结果，读取通过 regfile 模块读取地址为 rs(inst[25:21]) 以及地址为 rt(inst[20:16]) 的通用寄存器，得到 rdata1 以及 rdata2，并且通过判断是否发生数据相关，从而更改 rdata1 以及 rdata2 的值。同时分析要执行的运算，给对应的 ALU 标识符赋值，其中，0 表示该条指令不采用该 ALU，1 表示采用该 ALU，同时将所有的 ALU 标识符组合起来成为 alu_op，alu_op 为十二位宽，代表 16 种不同的 ALU，并且作为传入 EX 段的一部分。要写入的目的寄存器。rf_we 代表写使能信号，表示该条指令是否用写入通用寄存器，sel_rf_dst[0] 表示该指令要将计算结果写入 rd 通用寄存器，sel_rf_dst[1] 表示该指令要将计算结果写入 rt 通用寄存器，sel_rf_dst[2] 表示该指令要将计算结果写入 31 号通用寄存器。rf_waddr 表示要该条指令的计算结果要写入的通用寄存器的地址，data_ram_en 表示该条指令是否要与内存中取值或者写入值，如果该条指令要从内存中取值或者写入值，那么它将被赋值为 1' b1，data_ram_wen 为四位宽，表示该条指令是否要写入寄存器，如果该条指令要将计算结果的第几个字节写入寄存器，那么对应位置的值设为 1。

跳转指令：先用 br_e 表示这条指令是否为跳转指令，用 rs_ge_z 表示是否满足 rdata1 的值大于等于 0，用 rs_le_z 表示是否满足 rdata1 的值小于等于 0，用 rs_lt_z 表示是否满足 rdata1 的值小于 0，rs_eq_rt 表示是否满足 rdata1 是否等于 rdata2 的值。br_addr 表示跳转后的地址，根据不同的指令对地址做不同的计算，并将结果赋给 br_addr。

第三部分 判断操作数来源

用 sel_alu_src1 和 sel_alu_src2 来判断操作数来源，第一个操作数有三种来源，第二个操作数有四种来源，通过区分不同的指令进而分辨不同的操作数的来源。

传值用 ID 段得到的数据，分别给 id_to_ex_bus 和 br_bus 赋值，其中 br_bus 是传给 IF 段的用于传输跳转指令的判断信号和跳转的地址。

regfile 模块接口如图所示。

regfile 模块说明：

regfile 模块的作用是确定 rs 寄存器以及 rt 寄存器的值，判断 raddr1 是否为零，如果为零，就把 32' b0 赋值给 rdata1,如果不为零，就把 raddr1 对应的寄存器的值赋值给 rdata1；判断 raddr2 是否为零，如果为零，就把 32' b0 赋值给 rdata2,如果 不为零，就把 raddr2 对应的寄存器的值赋值 rdata2。

 


表 3 regfile 模块输入输出

| 序号 | 接口名 | 宽度 | 输入/输出 | 作用 |
|----|--------|----|-------|------------|
| 1 | clk | 1 | 输入 | 时钟信号 |
| 2 | we | 1 | 输入 | 寄存器的写使能信号 |
| 3 | raddr1 | 5 | 输入 | 读取的第一个数的地址 |
| 4 | raddr2 | 5 | 输入 | 读取的第二个数的地址 |
| 5 | rdata1 | 32 | 输出 | 读取的第一个数的值 |
| 6 | rdata2 | 32 | 输出 | 读取的第二个数的值 |
| 7 | waddr | 5 | 输入 | 写入的地址 |
| 8 | wdata | 32 | 输入 | 写入寄存器的值 |

2.3 EX 模块

整体说明：

执行运算、计算地址和计算 ALU 结果。从 ID/EX 流水线寄存器中读取由寄存器 1 传来的值和寄存器 2 传来的值（或寄存器 1 传来的值和符号扩展过后的立即数的值），并用 ALU 将它们相加，结果值存入 EX/MEM 流水线寄存器。其中 ALU 模块已经提供，基本通过给 alu 提供控制信号就可以完成逻辑和算术运算，对于需要访存的指令在此段发出访存请求。接口如右图所示。

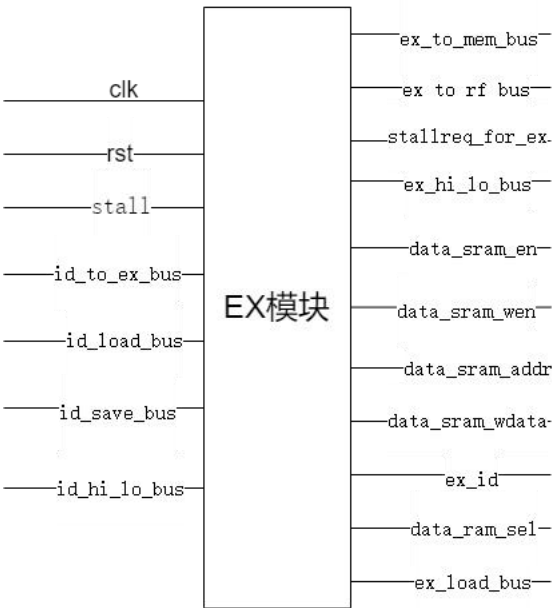


表 4 EX 模块输入输出

| 序号 | 接口名 | 宽度 | 输入/输出 | 作用 |
|----|-----------------|-----|-------|---------------------|
| 1 | clk | 1 | 输入 | 时钟信号 |
| 2 | rst | 1 | 输入 | 复位信号 |
| 3 | stall | 6 | 输入 | 控制暂停信号 |
| 4 | id_to_ex_bus | 169 | 输入 | ID 段传给 EX 段的数据 |
| 5 | id_load_bus | 5 | 输入 | ID 段传递读的数据 |
| 6 | id_save_bus | 3 | 输入 | ID 段传递写的地址 |
| 7 | ex_to_mem_bus | 80 | 输出 | EX 段传给 MEM 段的数据 |
| 8 | ex_to_rf_bus | 38 | 输出 | EX 段传给 regfile 段的数据 |
| 9 | id_hi_lo_bus | 72 | 输入 | ID 段传给 hilo 段的数据 |
| 10 | ex_hi_lo_bus | 66 | 输出 | EX 段传给 hilo 段的数据 |
| 11 | stallreq_for_ex | 1 | 输出 | 对 EX 段的 stall 请求 |
| 12 | data_sram_en | 1 | 输出 | 内存数据的读写使能信号 |
| 13 | data_sram_wen | 4 | 输出 | 内存数据的写使能信号 |
| 14 | data_sram_addr | 32 | 输出 | 内存数据存放的地址 |
| 15 | data_sram_wdata | 32 | 输出 | 要写入内存的数据 |
| 16 | ex_id | 38 | 输出 | EX 段传给 ID 段的数据 |
| 17 | data_ram_sel | 4 | 输出 | 内存数据的选择信号 |
| 18 | ex_load_bus | 5 | 输出 | EX 段读取的数据 |


功能说明：

MEM 模块，该模块有 18 个输入输出端口，包括 clk, rst, stall, id_to_ex_bus, id_load_bus, id_save_bus, id_hi_lo_bus 等 7 个输入端口和 ex_to_mem_bus, ex_to_rf_bus, ex_hi_lo_bus, stallreq_for_ex, data_sram_en, data_sram_wen, data_sram_addr, data_sram_wdata, ex_id, data_ram_sel, ex_load_bus 等 11 个输出端口，该模块还包含乘除法的部分实现。

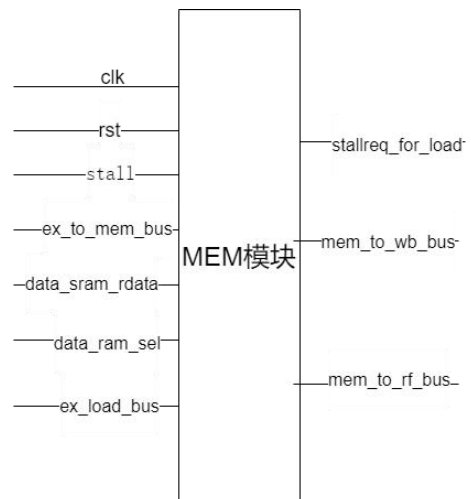2.4 MEM 模块

整体说明：

执行访问内存操作，从 EX/MEM 流水线寄存器中得到地址读取数据寄存器，并将数据存入 MEM/WB 流水线寄存器。接收并处理访存的结果，并选择写回结果对于需要访存的指令在此段接



收访存结果。接口如上图所示。

表 5 MEM 模块输入输出

| 序号 | 接口名 | 宽度 | 输入/输出 | 作用 |
|----|-------------------|----|-------|----------------------|
| 1 | clk | 1 | 输入 | 时钟信号 |
| 2 | rst | 1 | 输入 | 复位信号 |
| 3 | stall | 6 | 输入 | 控制暂停信号 |
| 4 | ex_to_mem_bus | 80 | 输入 | EX 传给 MEM 段的数据 |
| 5 | data_sram_rdata | 32 | 输入 | 从内存中读出来要写入 寄存器的 |
| 6 | data_ram_sel | 4 | 输入 | 内存数据的选择信号 |
| 7 | ex_load_bus | 5 | 输入 | EX 段读取的数据 |
| 8 | stallreq_for_load | 1 | 输出 | 对 EX 段的 stall 请求 |
| 9 | mem_to_wb_bus | 70 | 输出 | MEM 传给 WB 段的数据 |
| 10 | mem_to_rf_bus | 38 | 输出 | MEM 段传给 regfile 段的数据 |

功能说明：

MEM 模块，该模块有 10 个输入输出端口，包括 clk、rst、stall、ex_to_mem_bus、ex_load_bus 作为输入，并将 mem_to_wb_bus 和 mem_to_rf_bus 作为输出。它能够完成 load 和 store 指令的执行，处理 lb、lbu、lh、lhu、lw，store 指令 sb、sh 等指令。对于 load 指令，它会根据地址最低两位来确定字节选择，并将结果写入 RF 寄存器；而 store 指令则会根据地址最低两位来确定字节写使能，并将数据写入数据 RAM。

2.5 WB 模块

整体说明：

将结果写回寄存器，从 MEM/WB 流水线寄存器中读取数据并将它写回图中部的寄存器堆中。接口如右图所示。

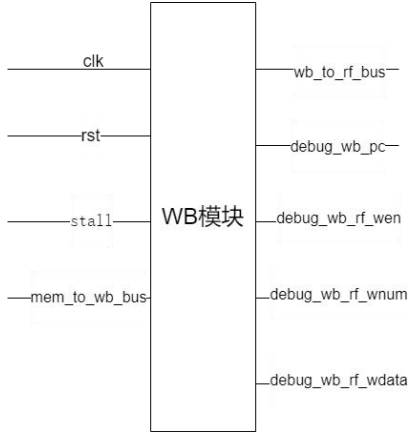


表 6 WB 模块输入输出

| 序号 | 接口名 | 宽度 | 输入/输出 | 作用 |
|----|-------------------|----|-------|------------------|
| 1 | clk | 1 | 输入 | 时钟信号 |
| 2 | rst | 1 | 输入 | 复位信号 |
| 3 | stall | 6 | 输入 | 控制暂停信号 |
| 4 | mem_to_wb_bus | 70 | 输入 | MEM 传给 WB 的数据 |
| 5 | wb_to_rf_bus | 38 | 输出 | WB 传给 rf 的数据 |
| 6 | debug_wb_pc | 32 | 输出 | 用来 debug 的 pc 值 |
| 7 | debug_wb_rf_wen | 4 | 输出 | 用来 debug 的写使能信号 |
| 8 | debug_wb_rf_wnum | 5 | 输出 | 用来 debug 的写寄存器地址 |
| 9 | debug_wb_rf_wdata | 32 | 输出 | 用来 debug 的写寄存器数据 |

功能说明：

WB 模块，该模块有 9 个输入输出端口，包括时钟（clk），复位（rst），stall，mem_to_wb_bus，以及调试信号。输出包括 wb_to_rf_bus，以及 debug 用的调试信号。

该模块的主要功能是从 MEM/WB 流水线寄存器中读取数据，并将它写回图中部的寄存器堆中。它首先定义了一个名为 mem_to_wb_bus_r 的寄存器，用于存储从 MEM/WB 流水线寄存器中读取的数据，然后将数据写回寄存器堆中。最后，它将写回的数据通过 wb_to_rf_bus 输出，以便在图中部的寄存器堆中更新数据。

2.6 CTRL 模块

整体说明：

接收各段传递过来的流水线请求信号，从而控制流水线各阶段的运行。接口如右图所示。

 


表 7 CTRL 模块输入输出

| 序号 | 接口名 | 宽 | 输入/输出 | 作用 |
|----|------------------|---|-------|------------------|
| 1 | clk | 1 | 输入 | 时钟信号 |
| 2 | stallreq_for_ex | 1 | 输入 | 执行阶段的指令是否请求流水线暂停 |
| 3 | stallreq_for_bru | 5 | 输入 | Load 命令是否请求流水线暂停 |
| 4 | stall | 6 | 输出 | 暂停信号 |

功能说明：

假设位于流水线第 n 阶段的指令需要多个周期，进而请求流水线暂停，那么需要保持取指令地址 PC 不变，同时保持流水线第 n 阶段及之前的各个阶段的寄存器保持不变，而第 n 阶段后面的指令继续运行。stall[0]为 1 表示没有暂停，1-5 为 1 时分别 代表 if 段、id 段、ex 段、 mem 段、wb 段暂停。

2.7 HILO 寄存器模块

整体说明：

hi 和 lo 属于协处理器，不在通用寄存器的范围内，这两个寄存器主要是在用来处理乘法和除法。以乘法作为示例，如果两个整数相乘，那么乘法的结果低位保存在 lo 寄存器，高位保存在 hi 寄存器。当然，这两个寄存器也可以独立进行读取和写入。读的时候，使用 mfhi、mflo；写入的时候，用 mthi、mtlo。

和通用寄存器不同，mfhi、mflo 是在执行阶段才开始从 hi、lo 寄存器获取数值的。写入则和通用寄存器一样，也是在写回的时候完成的。

可以直接改写 lib 下的 regfile.v，也可以添加 hilogreg.v，创建 u_hi_lo_reg，但是 MEM、WB 也要跟着改，这里我们采用第二种方法，即添加 hilogreg.v 文件。接口如右图所示。



表 8 HILO 寄存器输入输出

| 序号 | 接口名 | 宽度 | 输入/输出 | 作用 |
|----|----------|----|-------|--------------|
| 1 | clk | 1 | 输入 | 时钟信号 |
| 2 | stall | 6 | 输入 | 控制暂停信号 |
| 3 | hi_we | 1 | 输入 | hi 寄存器的写使能信号 |
| 4 | lo_we | 1 | 输入 | lo 寄存器的写使能信号 |
| 5 | hi_wdata | 32 | 输出 | Hi 寄存器写的的数据 |
| 6 | lo_wdata | 32 | 输出 | Lo 寄存器写的的数据 |
| 7 | hi_rdata | 32 | 输出 | Hi 寄存器读的数据 |
| 8 | lo_rdata | 32 | 输出 | Lo 寄存器读的数据 |

功能说明：

当 hi_we 和 lo_we 均为 1 时，寄存器 reg_hi 和 reg_lo 同时将 hi_wdata 和 lo_wdata 写入。当 hi_we 为 0, lo_we 为 1 时, reg_lo 将 lo_wdata 写入；当 hi_we 为 1, lo_we 为 0 时, reg_hi 将 hi_wdata 写入。hi_rdata 和 lo_rdata 分别输出 reg_hi 和 reg_lo 中的数据。

3. 实验感受及建议

3.1 刘小龙部分

在实验中我熟练的掌握了 GitHub 的使用，能够用它搭建仓库、审阅代码、管理版本，极大的提高了我们的工作效率。

在 debug 时，我们在波形图添加可能有问题的数值，查看提示 pc 值附近目标的波形图。这使我得以定位出错的位置及原因。

3.2 王怡正部分

本次实验我深入了解了流水线的整体运行过程，把课堂中学习到的知识真正代入到了实践中。

本次实验虽然我负责的任务可能不多,但是还是要把所有代码的整体运行逻辑搞懂,真正了解流水线每一步的具体运行,才能在其中插入相关指令,有很多不懂的地方都需要上网查阅相关资料才能实现。

这次实验同时也让我明白了团队合作的重要性,要想使任务完成的更加成功,必须要分工明确并且和队友多多交流,体现出团队的价值。

总之,这次实验让我了解并学习了一门新的编程方法,更加深入的探究了流水线的运行逻辑和具体细节,领悟到了团队强大力量。

3.3 李鸣骁部分

首先是关于实验内容的感悟,本次实验采用和之前完全不同的平台和内容,考核方式也是别出心裁,这些都使我学会了很多新技能、新方法。GitHub 的使用提高了小组代码同步的效率;CG 实验平台的使用避免了软件安装调试的麻烦;在实验 debug 过程中更是对 CPU 五级流水线的进一步熟悉与运用。

其次,是对小组合作的感悟。在实验过程中,我们小组分工明确,队友之间互帮互助,使我体会到了团队合作的重要性,同时,这也是我经历过最为高效的团队合作。

总之,这是一次十分愉悦的实验经历,在实验过程中不仅能体验到团队合作的有趣,更能体会到实验设计的用心,不论是新颖的实验方式还是老师助教的认真负责,这一切的一切构成了本次计算机系统实验,相信在今后我们也能更加优秀,收获更多。

4. 参考资料

- 1、张晨曦 著《计算机体系结构》(第二版) 高等教育出版社
- 2、雷思磊 著《自己动手写 CPU》 电子工业出版社
- 3、(美) David A. Patterson、John L. Hennessy 著 《计算机组成与设计: 硬件、软件接口(原书第 4 版)》
- 4、Yale N. Patt 著 《计算机系统概论(原书第 2 版)》
- 5、龙芯杯官方的参考文档